

Ćwiczenia z elektrotechniki ogólnej


L. p. I.

Data

Imię i nazwisko

Głumięcza Dresz

Temat.

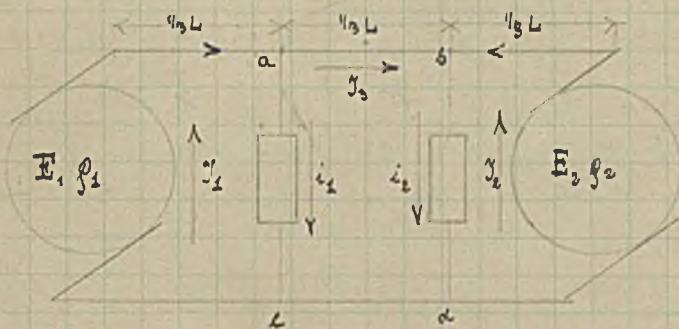

Dwa generatory o oporach wewnętrznych $f_1 = f_2 = 0.05 \text{ ohm}$ i siłach elektromotorycznych $E_1 = 118^\circ$ i $E_2 = 115^\circ$ pracują w dwóch przewodach o koniu dwóch przewodów mierzącym $L = 300 \text{ m}$.

długość, o średnicy $d = 7 \text{ mm}$. Miedzy tymi przewodami znajdują się poziomo dwa grupy aparatury prądowej, pracujących z prądem $i_1 = 100 \text{ amperów}$, $i_2 = 140 \text{ amp}$. Aparaty są umieszczone na odległości $\frac{L}{3}$ od generatorów. Przyjmuje się opór właściwy miedzi $\rho = 0.018$ (metr stopni, milim. prądowy) obliczyc: 1) natężenie prądu I_1, I_2, I_3, I_4 , wytworzonego przez każdą grupę.

- 2) moc w wattach i kołach, z tytułu prądu grupy aparatów
- 3) moc straconą w przewodach.

1. Założymy, że prąd płynie tak, jak stwierdziła ręczna wskazówka. Wartosci na trzy mierzącące są dostarczane w trzech równaniach. Dwa pierwsze przedstawiają dla a i b wzór, z pierwotnego prawa Kirchhoffa, opisowującego, że suma prądu przyjmowanych w wejściu rownaka jest sumie prądu odpinających. Trzecie równanie przedstawiający dla końca E_2 a b $E_2 + I_2 - E_1$ z drugiego prawa Kirchhoffa, mówiącego, że suma algebraiczna sił elektromotorycznych końca rownaka jest sumie iloczynów natężen i oporów składowych gąsieni jego. Te trzy równania będą miały postacie następujące:

Silberstein durch - "Elektroakustik", magnetoak.

Bloch - Grundzüge der Elektrotechnik

Wotruba - Grundzüge der Elektrotechnik Teil II

Kittel - Elektrotechnik 3 Tonig

Archiv für Elektrotechnik

Zöllner - Monographie elektroakust. 3 Tonig

Normaljele elektroakust. -

Petersen - Hochspannungstechnik